



# Lógica digital II

Arquitectura de Computadores – IIC2343


Yadran Eterovic S. ( [yadran@uc.cl](mailto:yadran@uc.cl) )

2025-2

Un (circuito) sumador de sumandos de 4 bits

$$A_3A_2A_1A_0 + B_3B_2B_1B_0$$

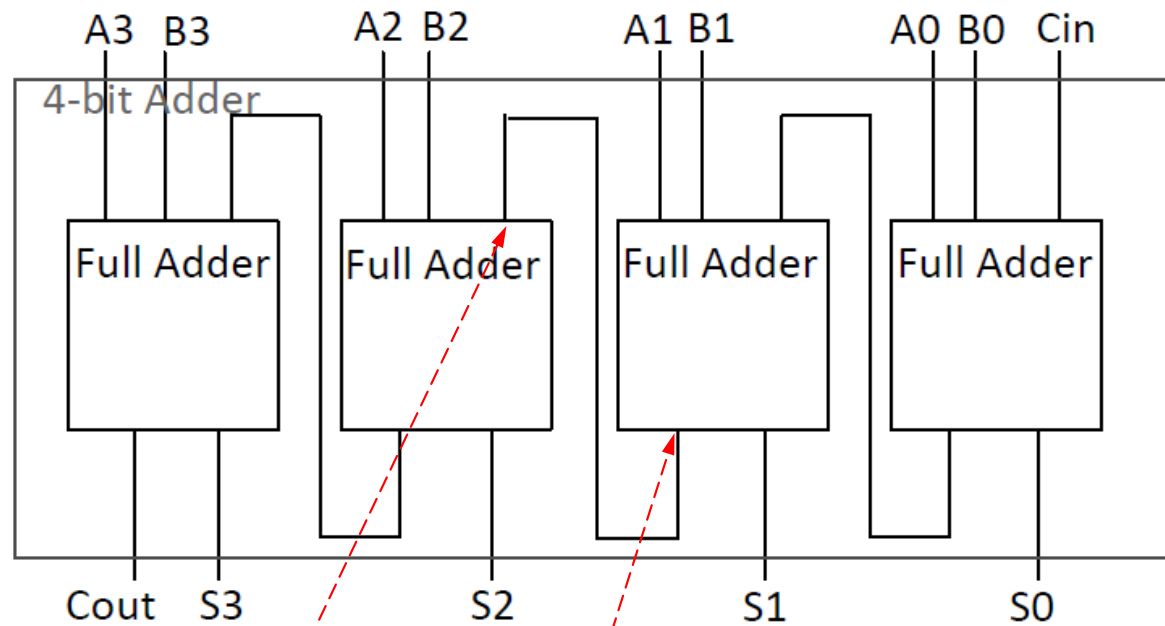... necesita 4 *full adders*, conectados como se muestra a continuación




el  $C_{out}$  del *full adder* para el bit  $i$ -ésimo se conecta ...

... al  $C_{in}$  del *full adder* para el bit  $(i+1)$ -ésimo

Un (circuito) sumador de sumandos de 4 bits

$$A_3A_2A_1A_0 + B_3B_2B_1B_0$$

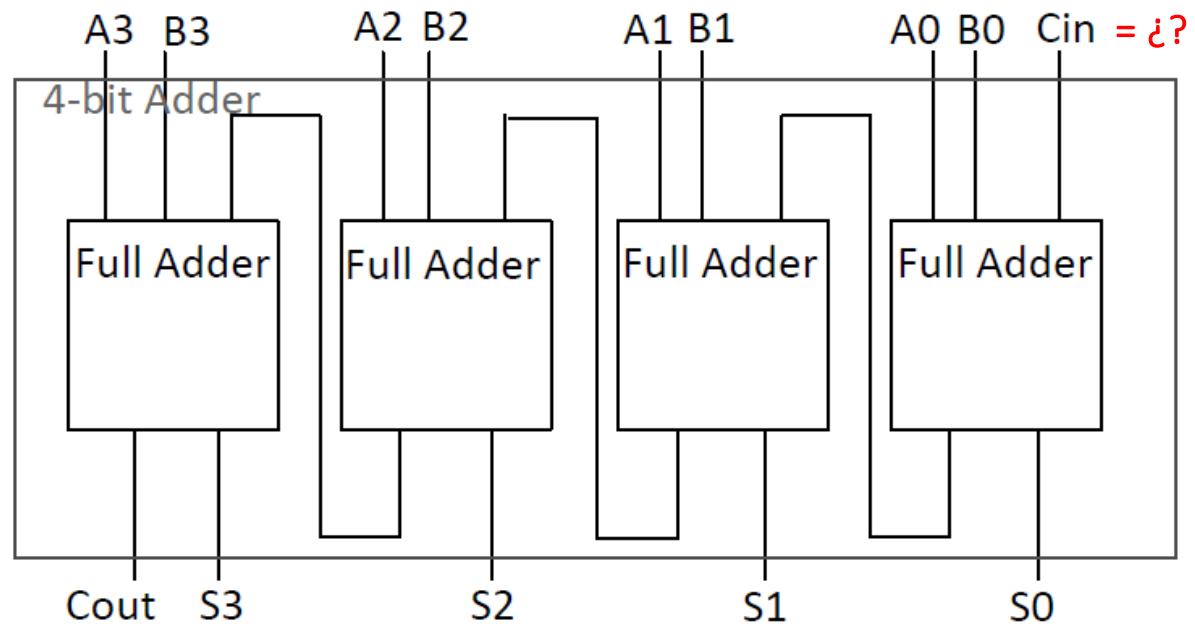
... necesita 4 *full adders*, conectados como se muestra a continuación



Un (circuito) sumador de sumandos de 4 bits

$$A_3A_2A_1A_0 + B_3B_2B_1B_0$$

 ... necesita 4 *full adders*, conectados como se muestra a continuación



¿ Y qué pasa si queremos restar números de 4 bits ?

¿ Podemos aprovechar el sumador ?

¿ Y qué pasa si queremos restar números de 4 bits ?

¿ Podemos aprovechar el sumador ?

Sabemos que  $A - B = A + (-B)$

⇒ en lugar de restar el sustraendo ( $B$ ) al minuendo ( $A$ )

... podemos, equivalentemente, sumar al minuendo

... el inverso aditivo del sustraendo ( $-B$ )

¿ Y qué pasa si queremos restar números de 4 bits ?

¿ Podemos aprovechar el sumador ?

Sabemos que  $A - B = A + (-B)$

⇒ en lugar de restar el sustraendo ( $B$ ) al minuendo ( $A$ )  
... podemos, equivalentemente, sumar al minuendo  
... el inverso aditivo del sustraendo ( $-B$ )

¿ Por qué esto ayuda ?

Recordemos: en *complemento de 2* el inverso aditivo  $-B$  se obtiene  
... primero invirtiendo cada 0 de  $B$  a 1 y cada 1 de  $B$  a 0  
... y luego sumando 1 al patrón de bits resultante

P.ej., si queremos restar:

$$\begin{array}{rcccccc} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & \text{minuendo } A \\ - & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & \text{sustraendo } B \end{array}$$

... primero calculamos el inverso aditivo del sustraendo  $B$   
(en *complemento de 2*), en dos pasos:

paso 1)  $1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0$  *invertimos cada dígito de  $B$*

paso 2)  $1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1$  *... y sumamos 1 al resultado*

... y así convertimos la resta anterior en una suma:


$$\begin{array}{rcccccc} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & A \\ + & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & -B \end{array}$$










Por lo tanto, un (circuito) **restador** de operandos de 4 bits

$$A_3A_2A_1A_0 - B_3B_2B_1B_0$$

... es como se muestra a continuación:

 

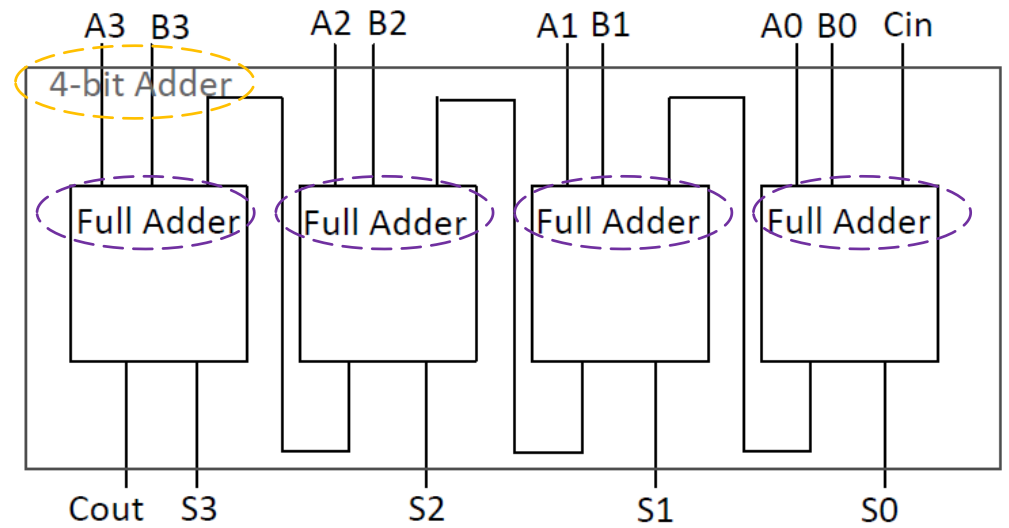  

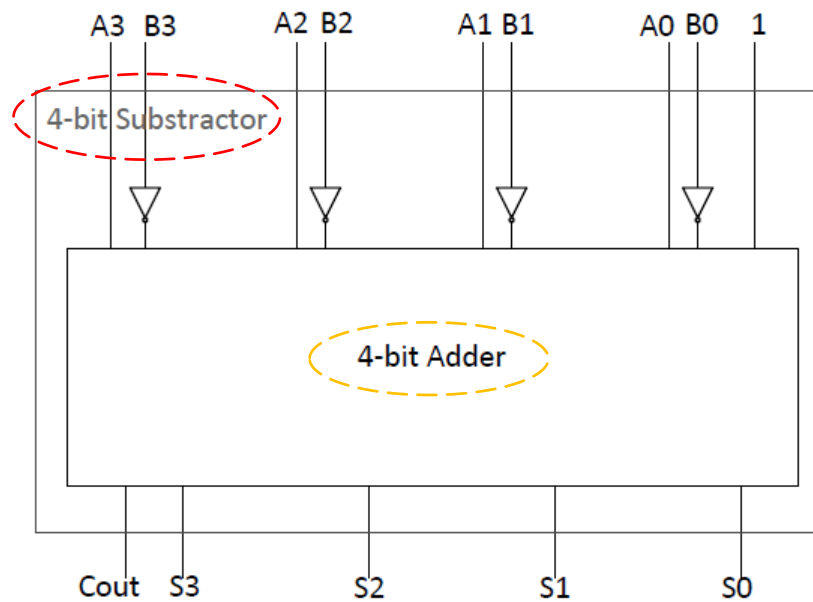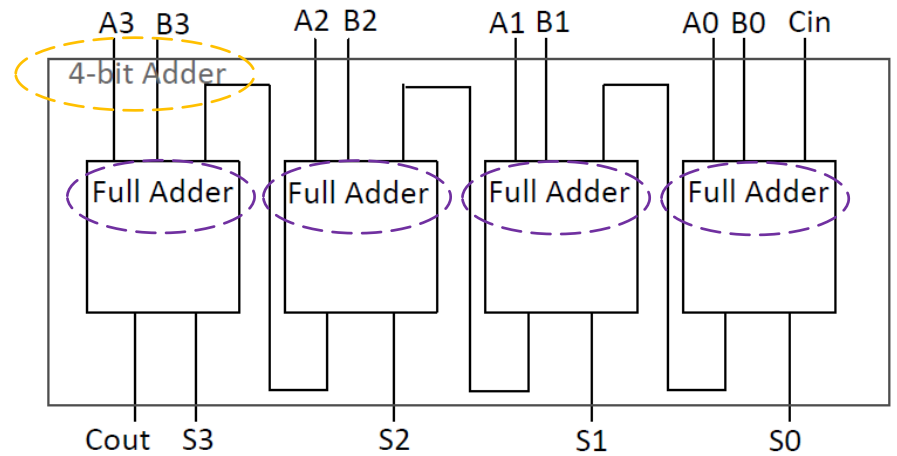  

¿ Cómo construimos un circuito sumador/restador?

- ¿ podemos hacerlo usando sólo los elementos vistos hasta ahora ?

El circuito va a tener una **entrada A**, otra **entrada B** y una **salida S**, todas de 4 bits

... pero de alguna manera tenemos que decirle si queremos que sume,  $S = A + B$ , o que reste,  $S = A - B$

...  $\Rightarrow$  tenemos que *controlar la operación* del circuito


...  $\Rightarrow$  tenemos que poder **programar** el circuito:

...  $\Rightarrow$  además de *inputs* de datos, el circuito tiene que tener *inputs* de control


P.ej., este es un circuito muy simple —**1-bit Enabler**— con un input de control,  $E$ , además de un input de datos de un bit,  $A_0$  :

- dependiendo del valor de  $E$ , el output  $A_0'$  será 0 (si  $E = 0$ ) o exactamente igual a  $A_0$  (si  $E = 1$ )

$E$	$A_0'$
0	0
1	$A_0$

 

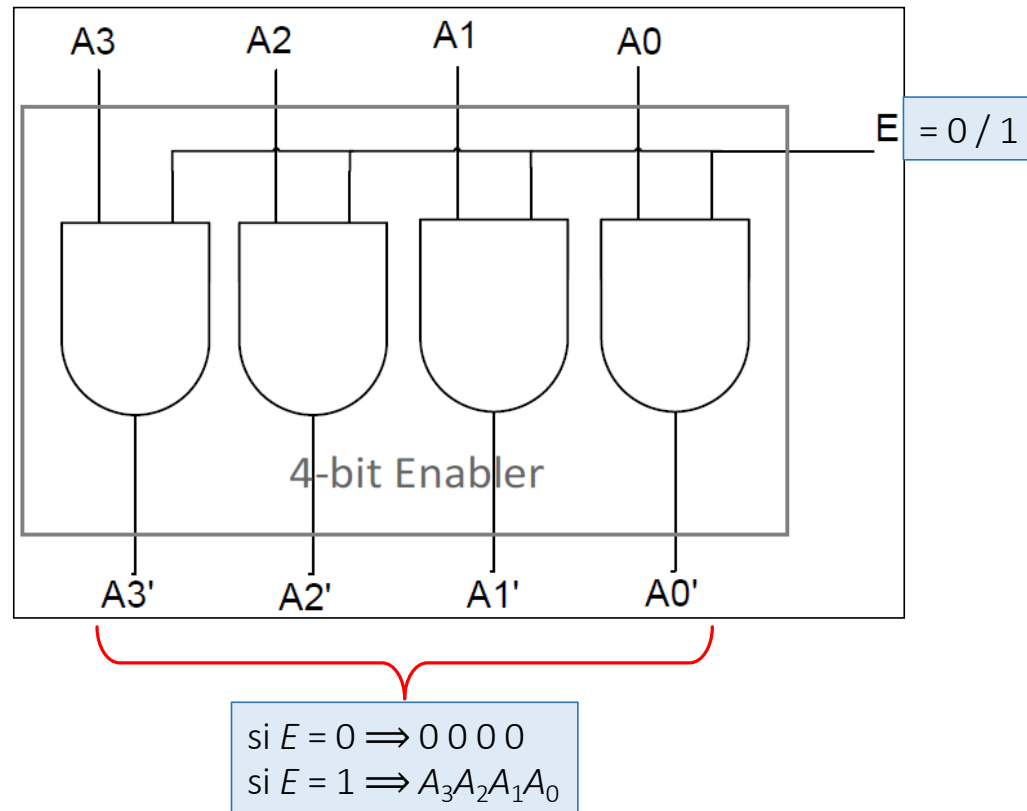Pej., esta es la versión del circuito anterior para un input de datos de cuatro bits,  $A_3A_2A_1A_0$  —4-bit Enabler



Un **multiplexor (mux)** es un circuito con  $2^n$  inputs de datos (de  $m$  bits c/u)


... un output (de  $m$  bits)

... y  $n$  inputs de control (de un bit c/u) que seleccionan exactamente uno de los inputs de datos y lo ponen en el output

P.ej., para  $n = 1$  e inputs de un bit ( $m = 1$ ), hay dos inputs de datos,  $A_0$  y  $B_0$ , un input de control,  $S$ , y un output,  $M_0$ :

- dependiendo del valor de  $S$ ,  $M_0$  será exactamente igual a  $A_0$  (si  $S = 0$ )  
... o a  $B_0$  (si  $S = 1$ )

S	M0
0	A0
1	B0

 


P.ej., para  $n = 1$  e inputs de 4 bits ( $m = 4$ )

... hay dos inputs de datos,  $A_3A_2A_1A_0$  y  $B_3B_2B_1B_0$ ,

... un input de control,  $S$ ,

... y un output,  $M_3M_2M_1M_0$

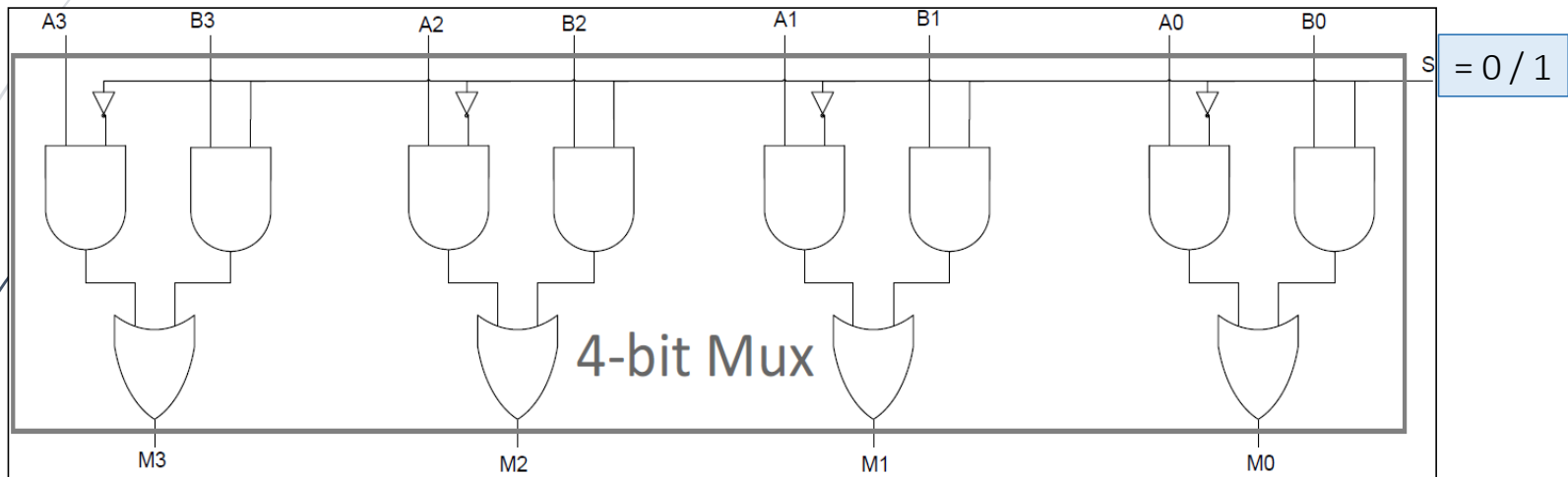

si  $S = 0 \Rightarrow A_3A_2A_1A_0$


si  $S = 1 \Rightarrow B_3B_2B_1B_0$



P.ej., para  $n = 2$  e inputs de 4 bits ( $m = 4$ ), hay cuatro inputs de datos,  $A$ ,  $B$ ,  $C$  y  $D$ , dos inputs de control,  $S$  de dos bits ( $S = S_1S_0$ ), y un output,  $M$ :


- dependiendo del valor de  $S$ ,  
...  $M$  será igual a  $A$  (si  $S = 00$ ) o  $B$  (si  $S = 01$ ) o  $C$  (si  $S = 10$ ) o  $D$  (si  $S = 11$ )
- la próx. diapo. muestra el circuito para un bit

$S_1$	$S_0$	$M$
0	0	$A$
0	1	$B$
1	0	$C$
1	1	$D$

 

“doble click” al *mux* anterior para el caso del bit 0

 Compuerta AND con *tres* inputs:  
• el output es **1** si y sólo si los tres inputs son **1**



Compuerta OR con *cuatro* inputs:  
• el output es **0** si y sólo si los cuatro inputs son **0**

Los circuitos anteriores:

- *enabler*
- multiplexor (*mux* o selector)

... son circuitos en que además de los inputs típicos *A*, *B*, ... (los datos que estamos manejando)

... hay **inputs** (o señales) **de control S**, que especifican cómo queremos manejar esos datos

( Esto nos sirve como introducción a la *ALU* —un circuito con varias señales de control— y, un poco más en general, a la CPU —varios circuitos, cada uno con sus propias señales de control )

Un **decodificador** recibe como input un número de  $n$  bits,  
... y lo usa para poner en 1 exactamente una de  $2^n$  líneas de salida:

- p.ej., para  $n = 2$

input de  
2 bits

$N_1$

$N_0$

$D_0$

$D_1$

$D_2$


$D_3$

4 ( $= 2^2$ ) líneas de salida:

- sólo una vale 1,  
dependiendo del  
valor de  $N_1N_0$

Un **comparador** compara dos patrones de bits del mismo largo (los inputs) y produce un 1 (el output) si y sólo si los patrones son exactamente iguales (bit a bit); de lo contrario, produce un 0:

 - p.ej., para el caso de patrones de 4 bits cada uno




Compuerta **NOR** con *cuatro* inputs:  
• el output es **1** si y sólo si los cuatro inputs son **0**

Nuestro circuito sumador/restador de 4 bits (próx. diap.) aprovecha el hecho de que el circuito restador es esencialmente el mismo que el circuito sumador,

- los inputs de datos,  $A$  y  $B$ , de 4 bits c/u
- 4 negadores (inversores), uno para c/u de los bits de  $B$
- el sumador de 4 bits (diap. 2)
- 4 multiplexores de 1 bit para seleccionar entre el bit de  $B$  o el bit invertido de  $B$  (diap. 15)
- un input de control,  $S$ , que controla los multiplexores y es al mismo tiempo el input  $C_{in}$  del sumador del bit 0

... sólo que recibe como uno de sus inputs el inverso aditivo del sustraendo  $B$  (en vez de  $B$  propiamente tal)


Sumador/restador  
de 4 bits

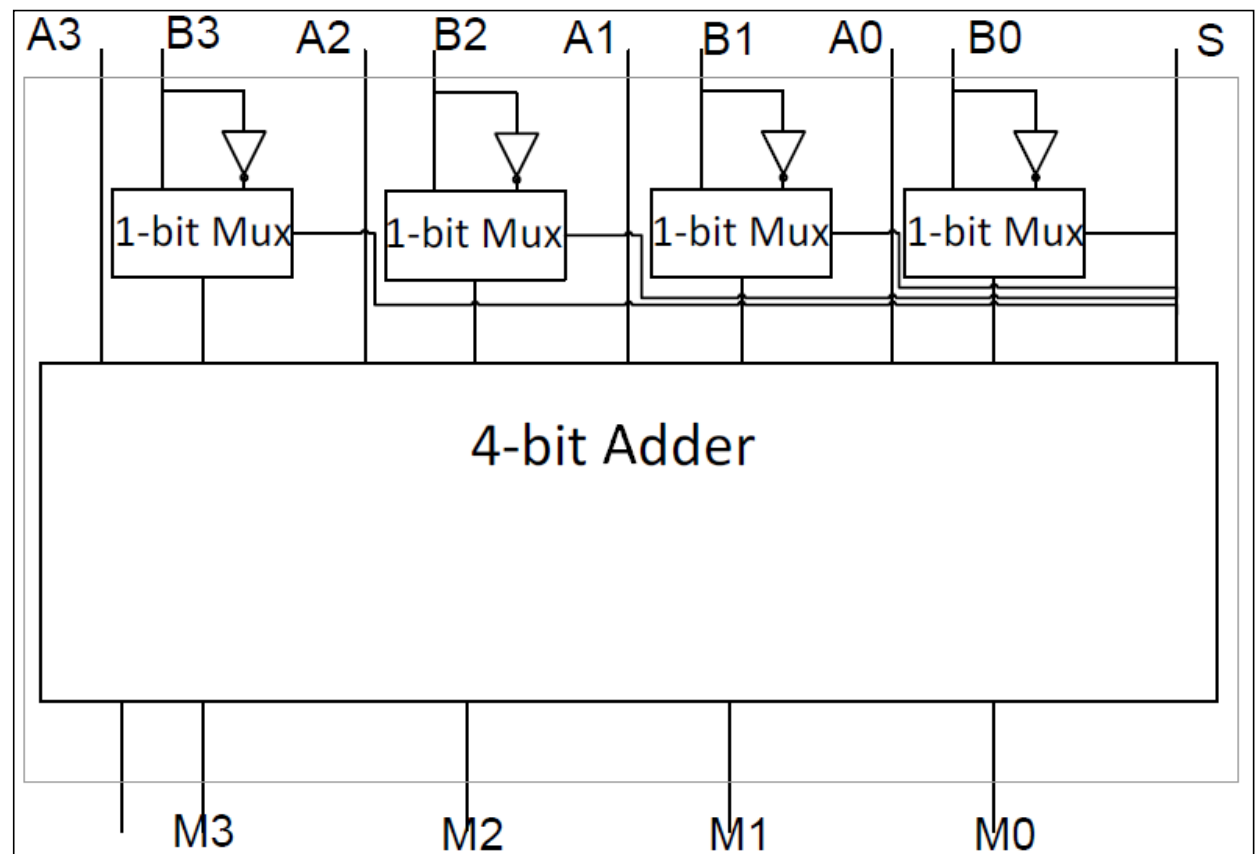

Sumador/restador  
de 4 bits

El input  $B$  puede entrar

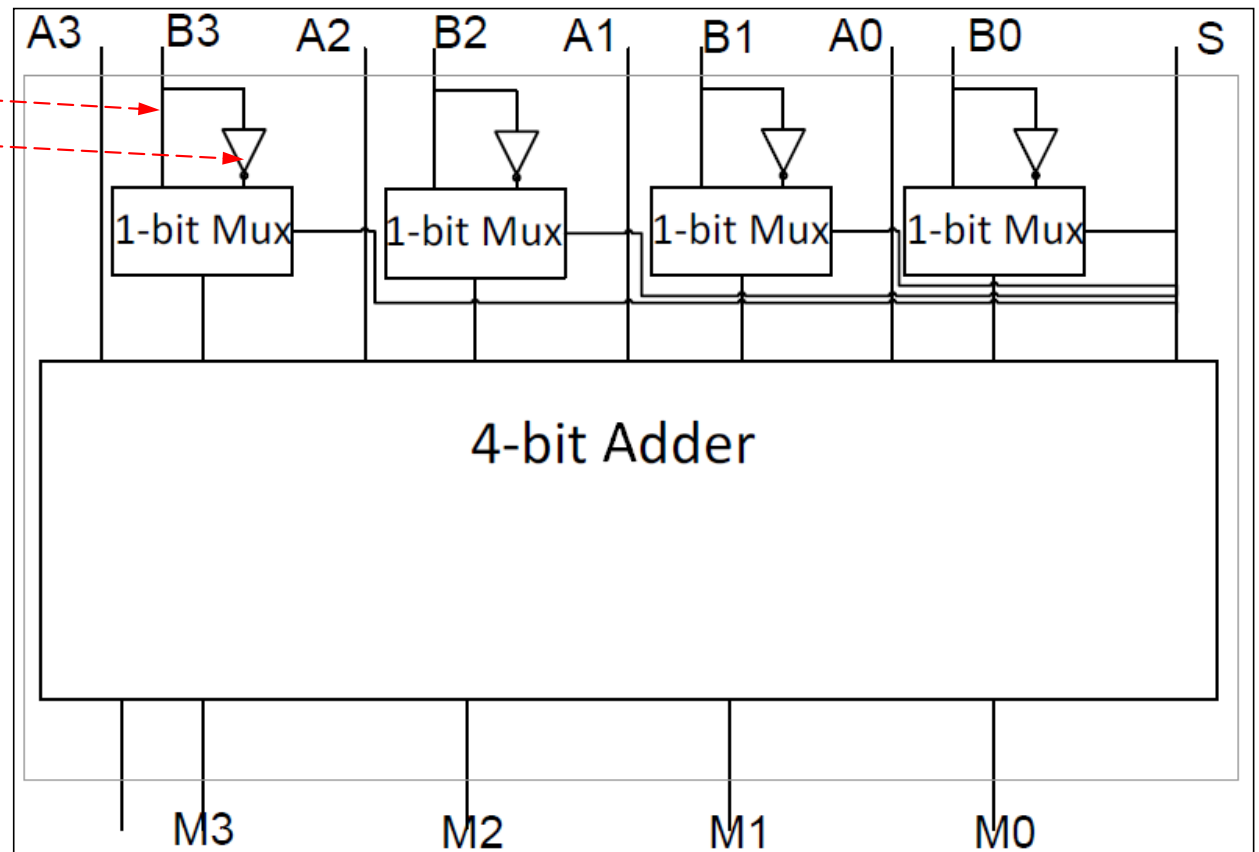- “directo” —en el caso de una suma
- invertido —en el caso de una resta






Sumador/restador  
de 4 bits

El input  $B$  puede entrar

- “directo” —en el caso de una suma
- invertido —en el caso de una resta

... por lo que ambas versiones pasan por un multiplexor controlado por el input de control  $S$  antes de entrar al circuito sumador:

 - $S = 0 \Rightarrow$  el *mux* selecciona la versión “directa” de  $B$
- $S = 1 \Rightarrow$  el *mux* selecciona la versión invertida de  $B$




# Sumador/restador de 4 bits

El input  $B$  puede entrar

- “directo” —en el caso de una suma
- invertido —en el caso de una resta

... por lo que ambas versiones pasan por un multiplexor controlado por el input de control  $S$  antes de entrar al circuito sumador:

 
- $S = 0 \Rightarrow$  el *mux* selecciona la versión “directa” de  $B$
- $S = 1 \Rightarrow$  el *mux* selecciona la versión invertida de  $B$



Todos los computadores tienen un circuito para realizar operaciones lógicas (p.ej., AND, OR) y aritméticas (p.ej., suma, resta) sobre dos operandos

→ la **unidad lógica aritmética** o **ALU** :

 - operandos  $A$  y  $B$ , de  $K$  bits c/u
- resultado  $M$ , de  $K$  bits
- input de control  $S$ , de  $N$  bits, para seleccionar entre  $2^N$  operaciones distintas



P.ej., el circuito sumador / restador de la diap. anterior correspondería a una **ALU** muy simple que sólo suma o resta operandos de  $K = 4$  bits

⇒ sólo dos operaciones, por lo que  $S$  tiene sólo un bit ( $N = 1$ )

La ALU también realiza las operaciones lógicas básicas sobre sus inputs:

NOT

AND

OR

XOR


Son muy útiles por sí mismas y formando parte de otras operaciones más complejas

Se realizan bit a bit (*bitwise*)

K = 8 bits


A = 0 1 1 0 0 1 0 1

B = 1 1 0 1 0 0 0 1

 


A and B

0 1 0 0 0 0 0 1

 

A or B

1 1 1 1 0 1 0 1

 

A xor B

1 0 1 1 0 1 0 0



not(A)

1 0 0 1 1 0 1 0

Las dos últimas operaciones que vamos a implementar en nuestra *ALU* básica son *shift left* y *shift right*

se descarta

*shift left*

0 0 0 1 1 1 0 1

0 0 1 1 1 0 1 0

en el bit que queda "vacío" a la derecha, se pone un 0

se descarta

*shift right*

0 0 0 1 1 1 0 1

0 0 0 0 1 1 1 0

en el bit que queda "vacío" a la izquierda, se pone el mismo valor que había originalmente en esta posición; en este caso, un 0

Las operaciones *shift* pueden parecer arbitrarias, pero son muy útiles

P.ej., podemos verlas como la **multiplicación por 2** (*shift left*)

... y la **división (entera) por 2** (*shift right*)


... análogas, en base 10, a una multiplicación por 10 (se agrega un cero a la derecha de la secuencia de dígitos) y una división entera por 10 (se descarta el dígito de más a la derecha):

$$47293 \times 10 = 472930$$

$$47293 / 10 = 4729$$

( En *shift right*, la razón de “llenar” el bit de más a la izquierda con el mismo valor que había allí originalmente, es mantener el signo —positivo o negativo— del número representado por el patrón de bits )

 ALU básica de 8 operaciones, dibujada esquemáticamente para dos inputs de datos de 8 bits (**A** y **B**), un input de control de 3 bits (**S**), y un output de 8 bits (**Result**)



S2	S1	S0	Result
0	0	0	Suma
0	0	1	Resta
0	1	0	And
0	1	1	Or
1	0	0	Not
1	0	1	Xor
1	1	0	Shift left
1	1	1	Shift right

El output **Result** va a contener el resultado de la ejecución de una de las 8 operaciones, según la combinación de valores en los tres bits del input de control,  $S_2 S_1 S_0$ ; p.ej.:

$001 \Rightarrow A - B$      $011 \Rightarrow A \text{ OR } B$      $111 \Rightarrow \text{shift right}(A)$